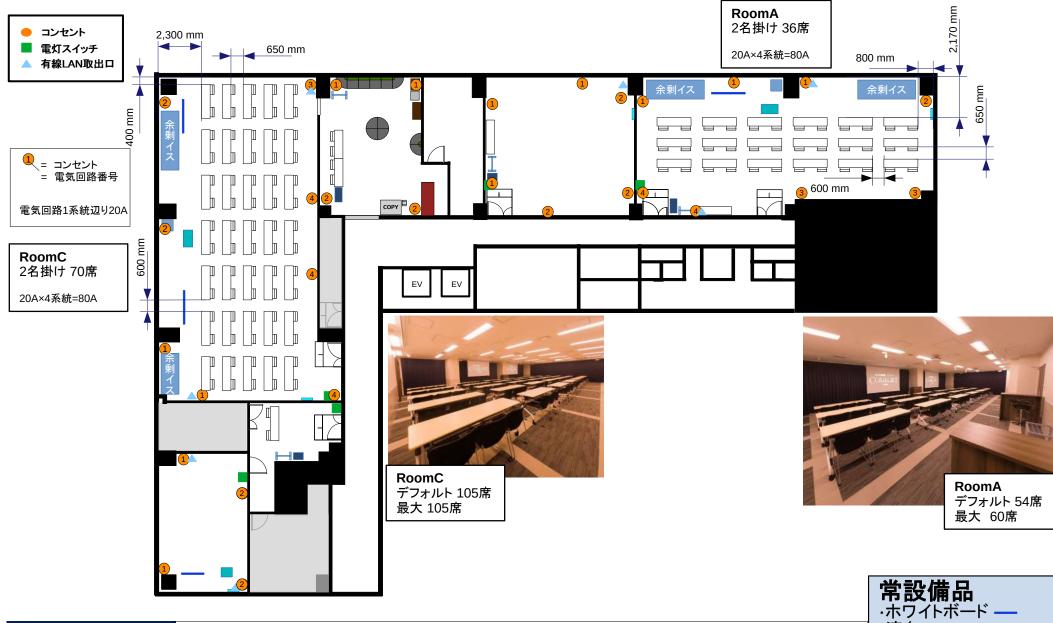




横向き レイアウト


- ·演台 -・壁掛け時計 -
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





横向きスクール2名掛け レイアウト


- ·演台 = ·壁掛け時計 -
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本

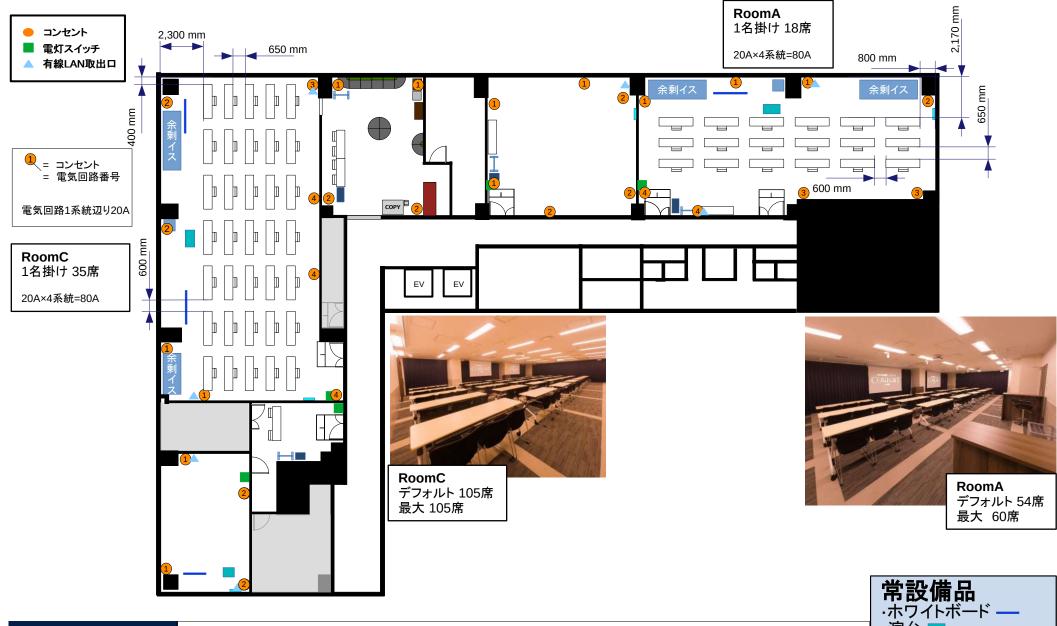



横向きスクール1名掛け レイアウト

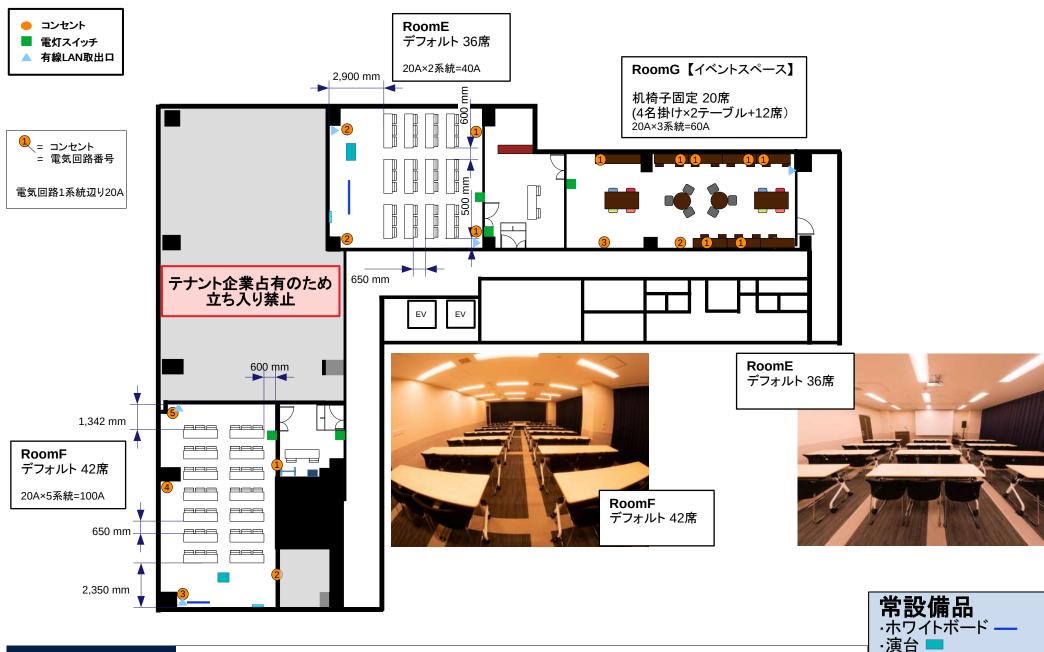
- ·演台 -・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





デフォルト レイアウト

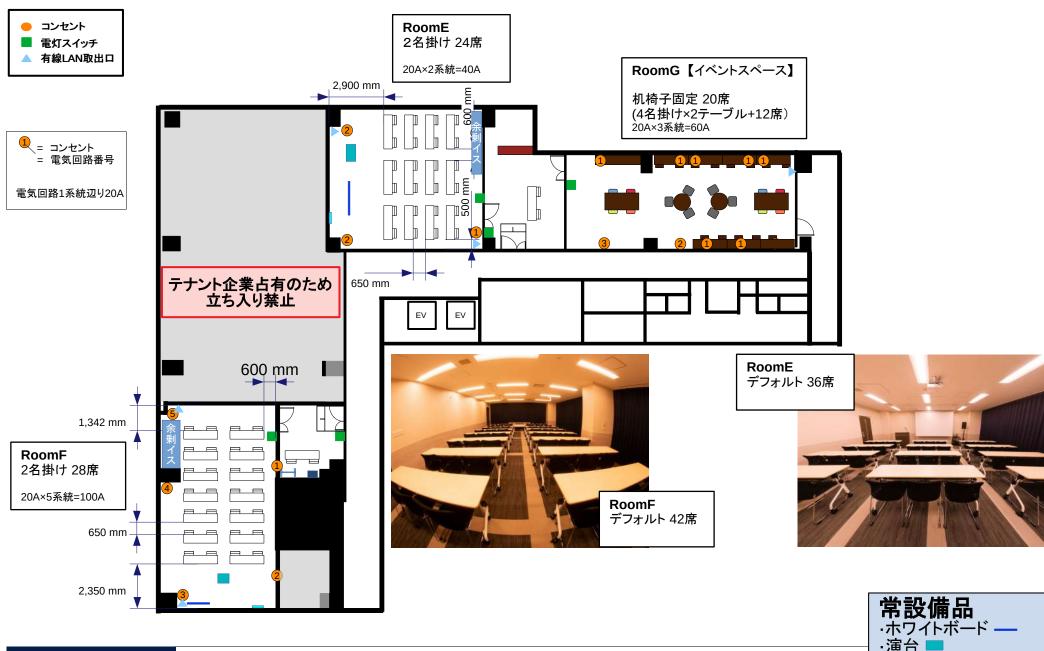
- ・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





スクール2名掛け レイアウト


- ・壁掛け時計
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本

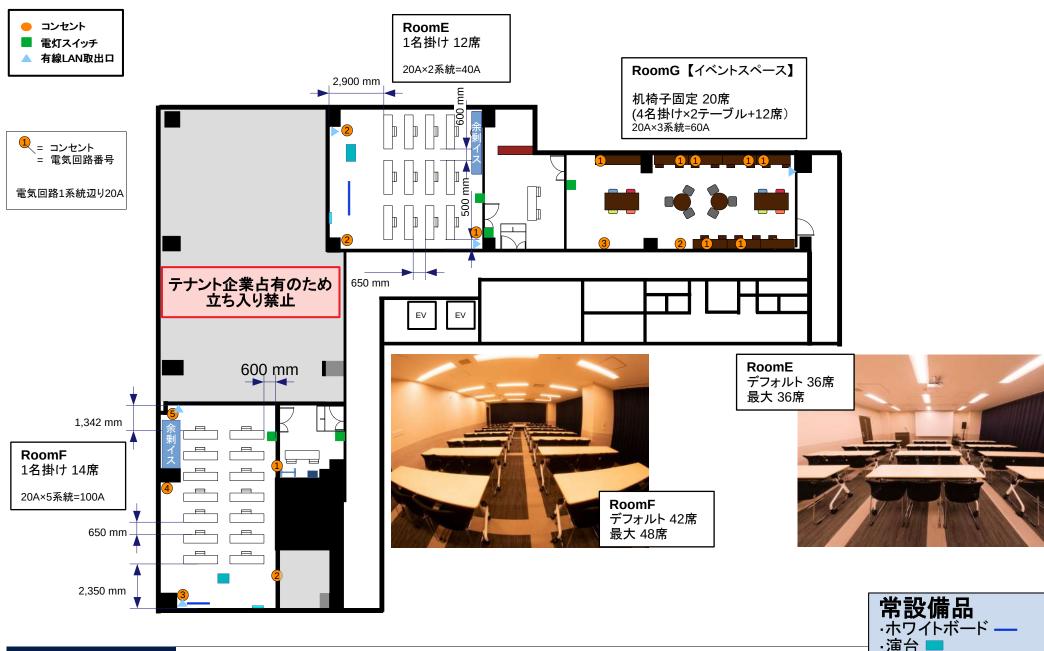





スクール1名掛け レイアウト

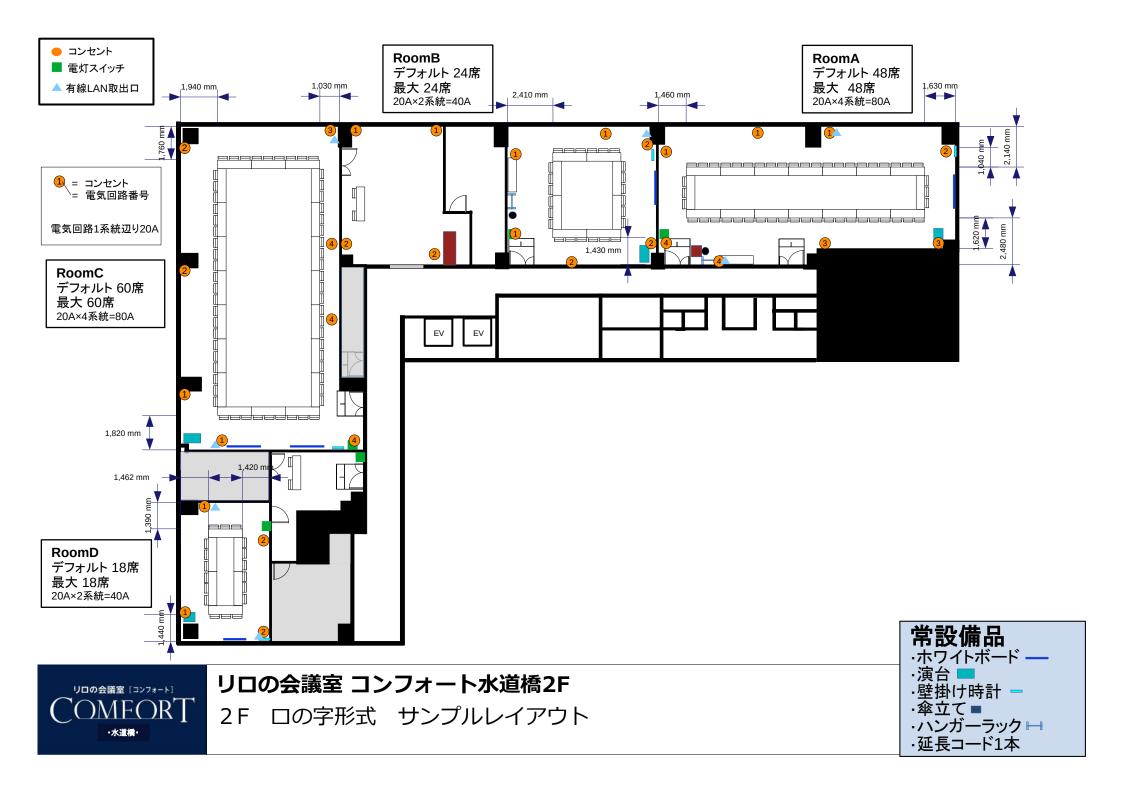- ・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本



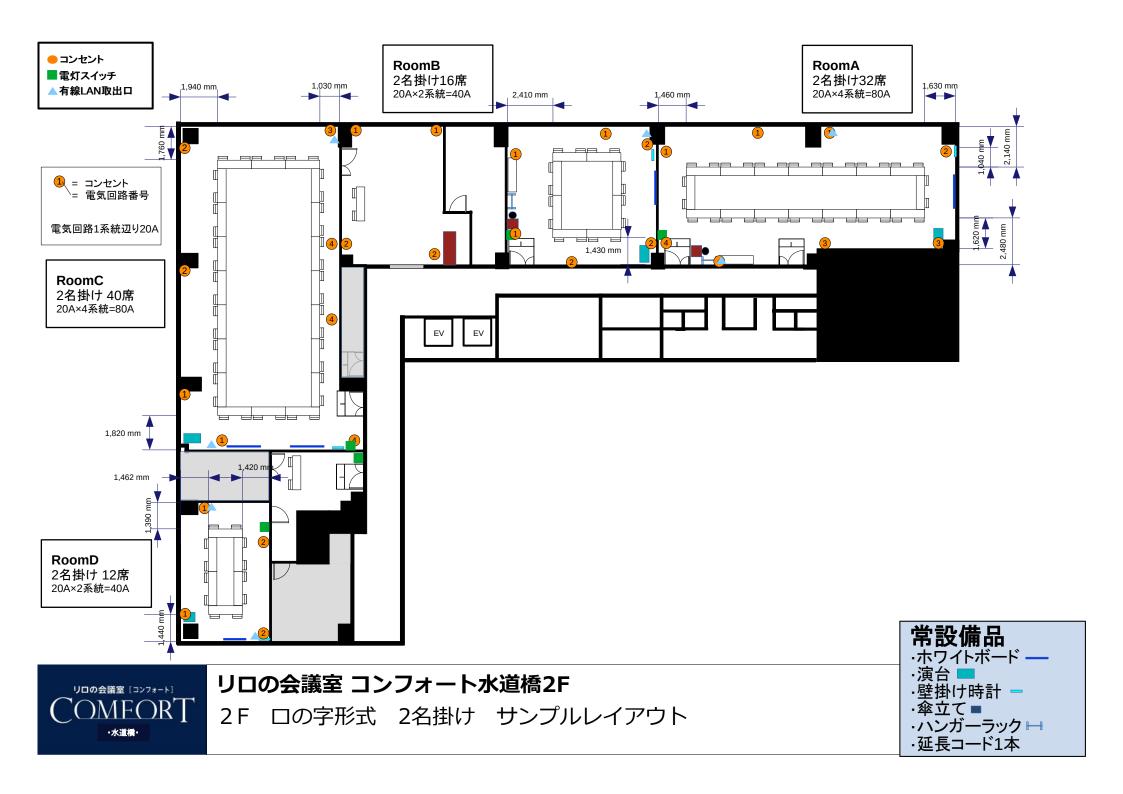


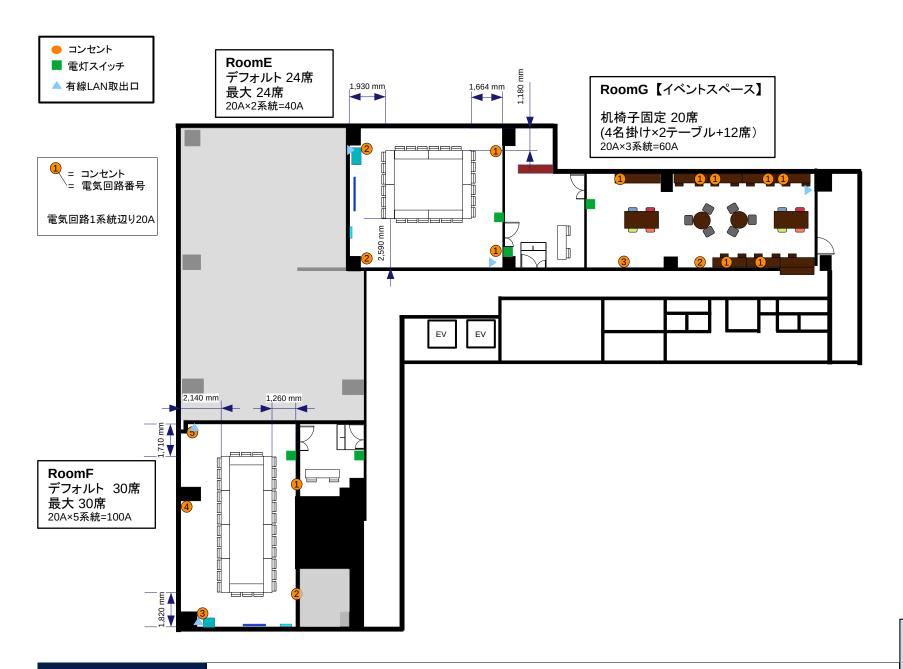

リロの会議室 コンフォート水道橋5F

5F ロの字形式 サンプルレイアウト

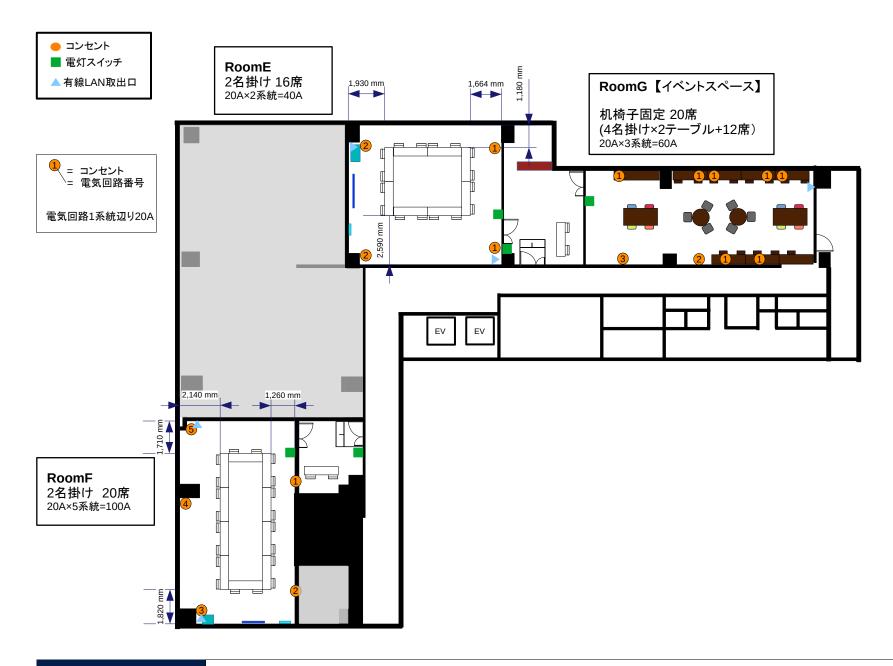
- ・ホワイトボード
- ·演台 💻
- ・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





リロの会議室 コンフォート水道橋5F

5F ロの字形式 2名掛け サンプルレイアウト

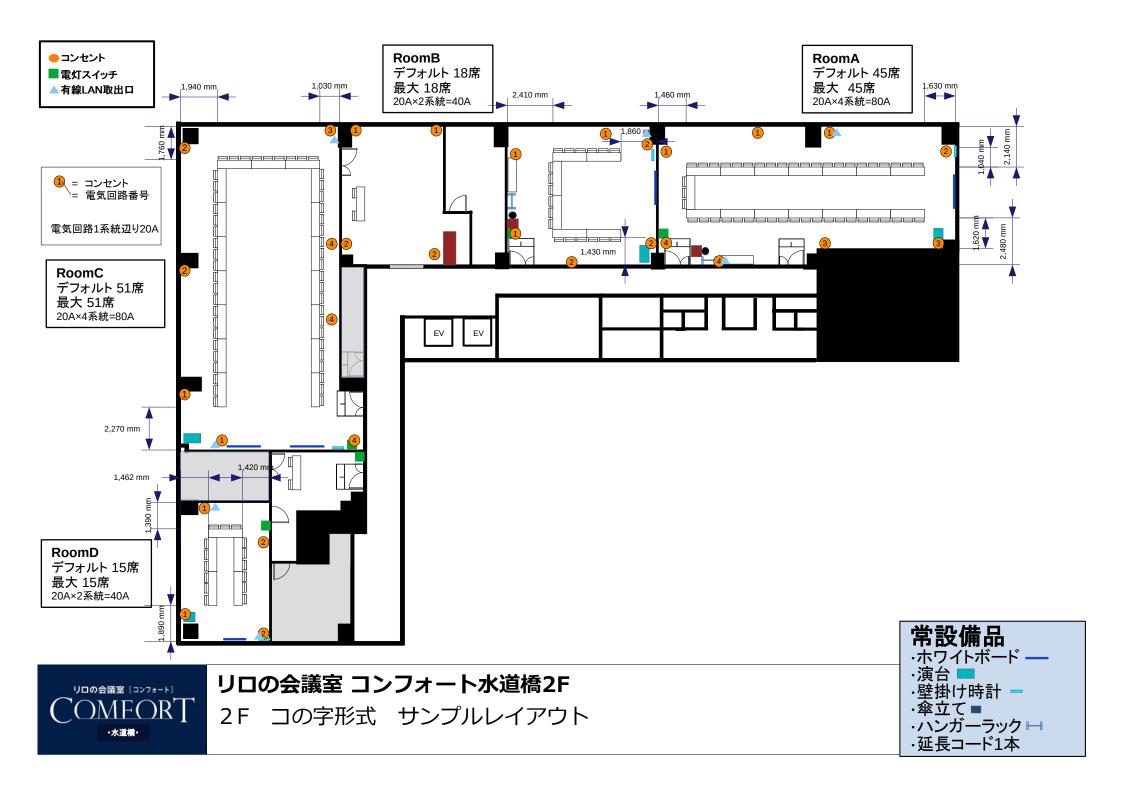- ・ホワイトボード —
- ·演台 💻
- ・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本



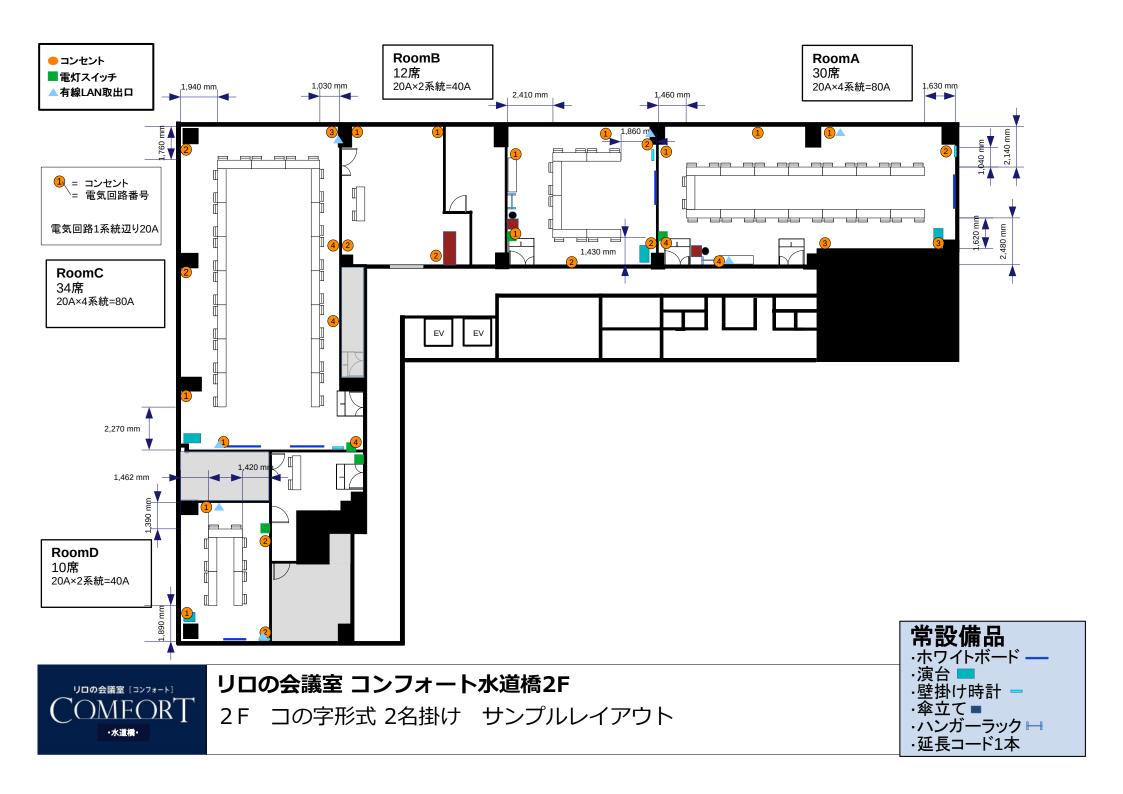

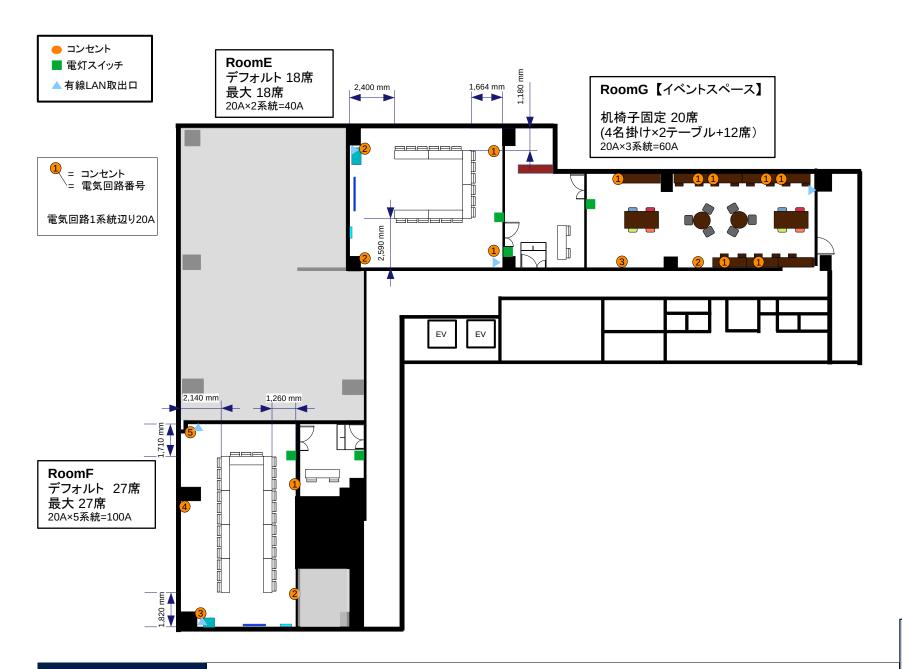


リロの会議室〔コンフォート〕 OMEORT

リロの会議室 コンフォート水道橋5F

5F コの字形式 サンプルレイアウト

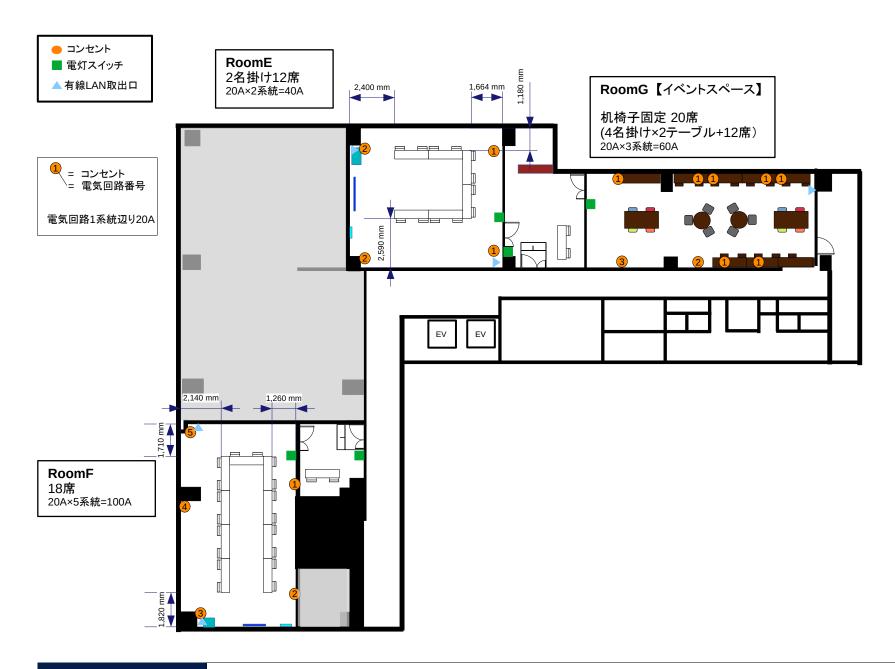- ·ホワイトボード ·演台 ■
- ・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





5F コの字形式 2名掛け サンプルレイアウト

- ・ホワイトボード
- ·演台 💻
- ・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本




RoomB デフォルト 3島27席 RoomA デフォルト 6島54席

RoomC デフォルト 11島99席

1 = コンセント = 電気回路番号

電気回路1系統辺り20A

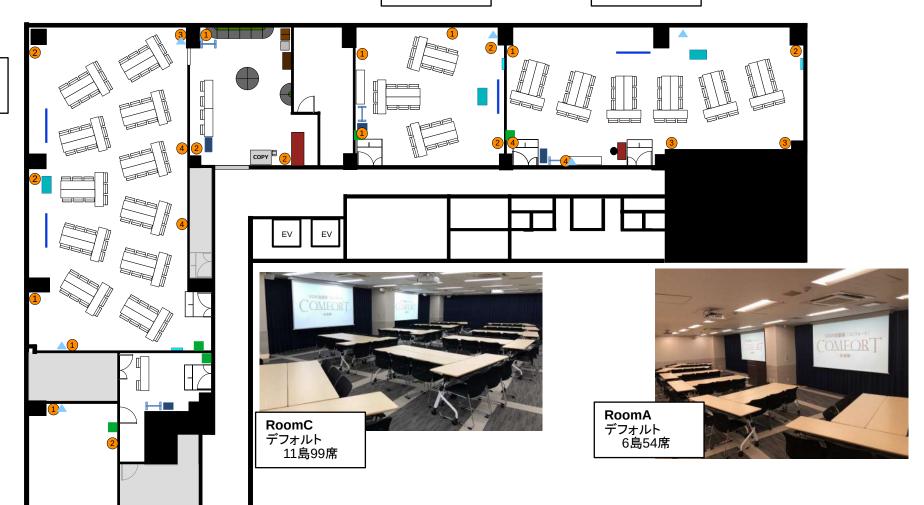



リロの会議室 コンフォート水道橋 2F

島型(横) レイアウト

- ・ホワイトボード —
- ·演台 -・ 選掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本




RoomB 2名掛け 3島18席 RoomA 2名掛け 6島36席

RoomC 2名掛け 11島66席

1 = コンセント = 電気回路番号

電気回路1系統辺り20A

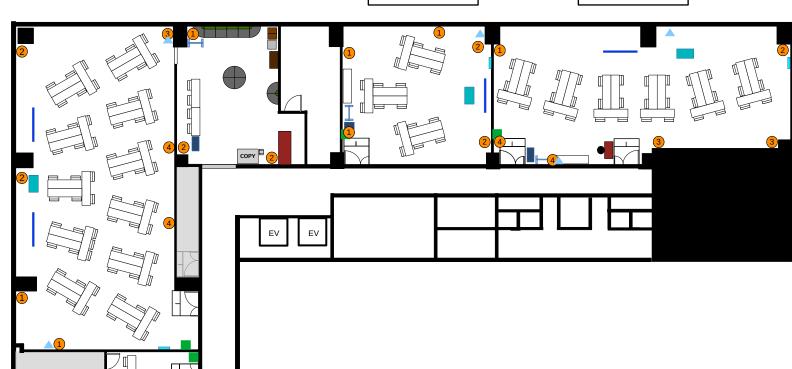




リロの会議室 コンフォート水道橋 2F

島型(横) 2名掛け レイアウト

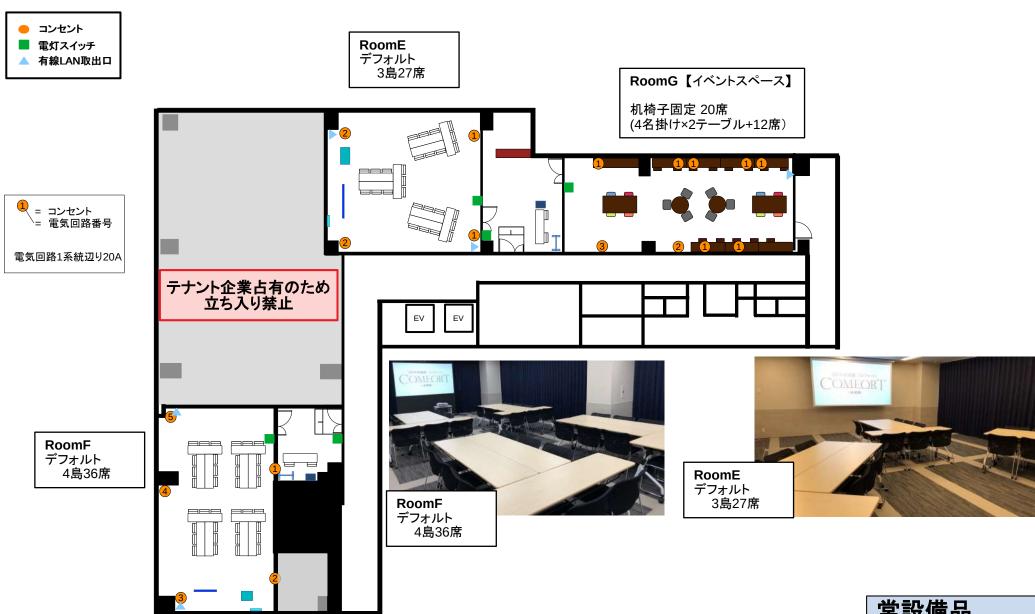
- ・ホワイトボード --
- -演台 ■
- ・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





T字島型(横) レイアウト

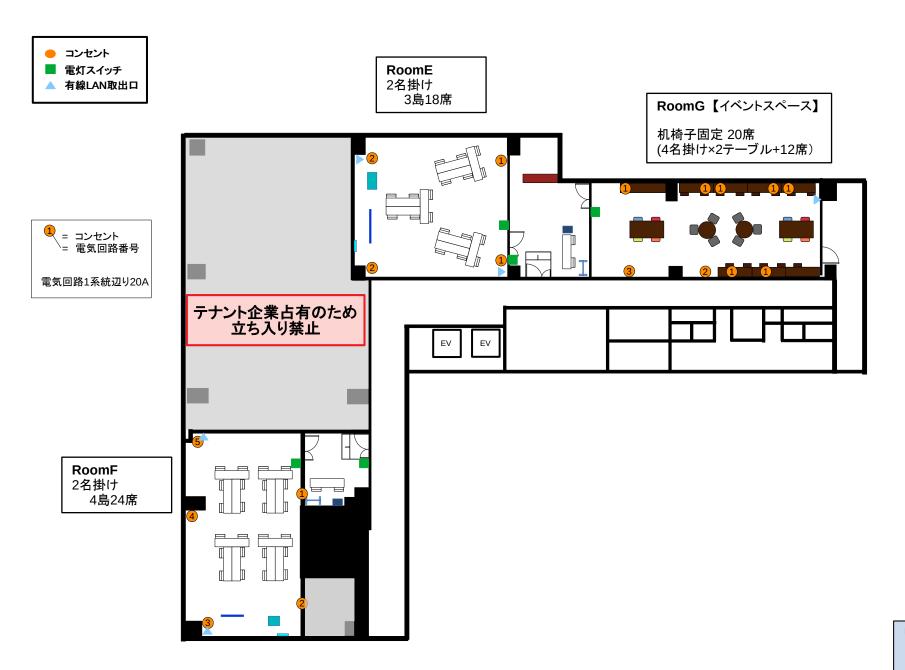
- ・ホワイトボード —
- ·演台 -·壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





T字島型(横) 2名掛け レイアウト

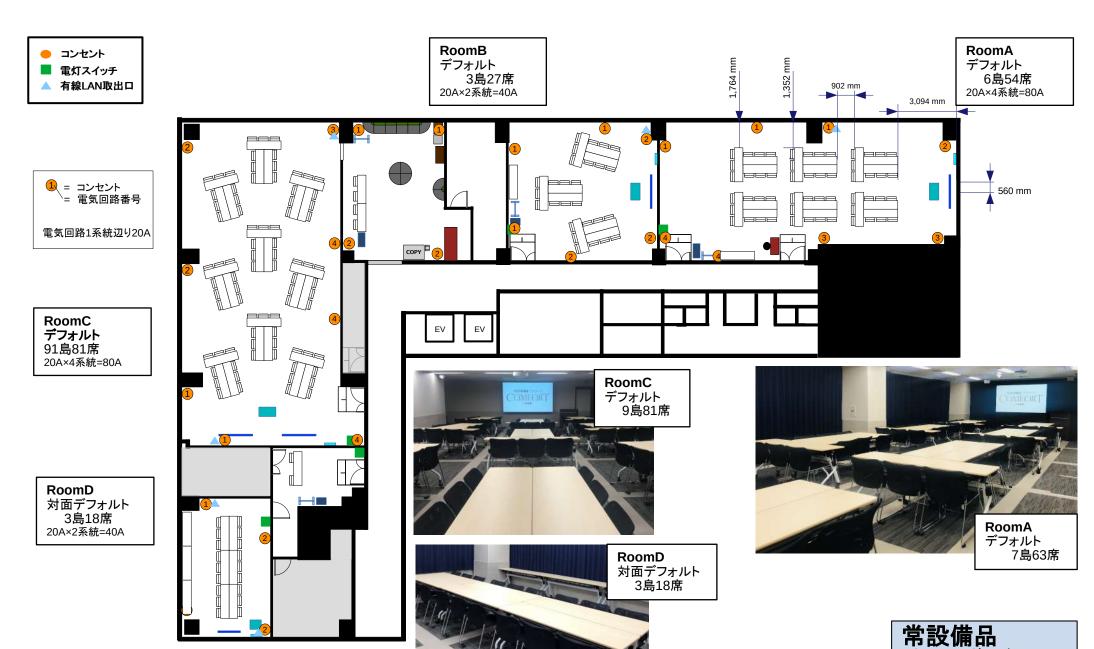- ・ホワイトボード —
- ·演台 -・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本



リロの会議室[コンフォート] OMEORT •水道橋•

リロの会議室 コンフォート水道橋2F

T字島型(縦) レイアウト


- ・ホワイトボード —
- ·演台 = ·壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





T字島型(縦) 2名掛け レイアウト

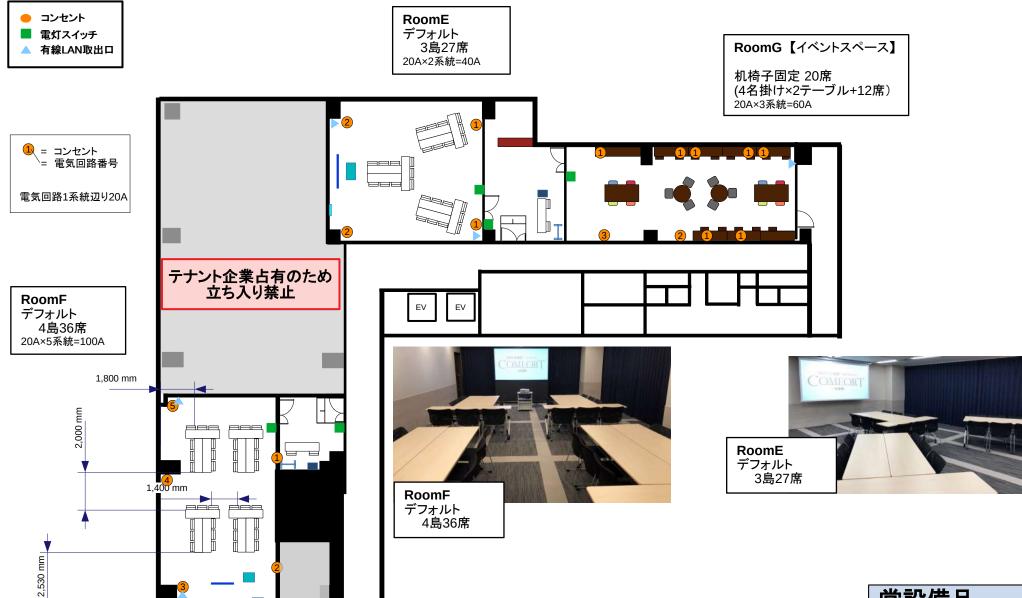- ・ホワイトボード
- ·演台 -・壁掛け時計 -
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





T字島型(縦) レイアウト

- ・ホワイトボード —
- ·演台 = ·壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





島型(縦) 2名掛け レイアウト

- ・ホワイトボード —
- ·演台 -・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本



RoomB デフォルト 3島18席 RoomA デフォルト 6島36席

RoomC デフォルト 11島66席

= コンセント = 電気回路番号 電気回路1系統辺り20A





リロの会議室 コンフォート水道橋

島型(横) レイアウト

- ・ホワイトボード —
- ·演台 -・ 選掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本




RoomB 2名掛け 3島12席 RoomA 2名掛け 6島24席

RoomC 2名掛け 11島44席

= コンセント = 電気回路番号

電気回路1系統辺り20A

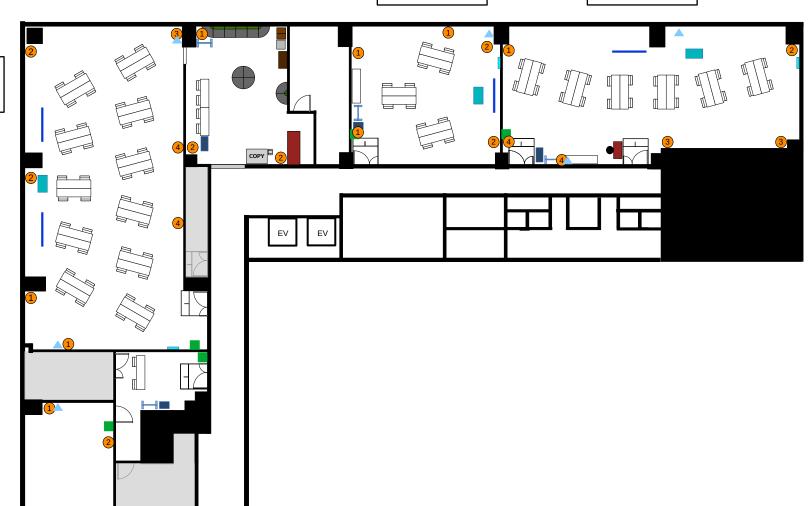




リロの会議室 コンフォート水道橋

島型(横) 2名掛け レイアウト

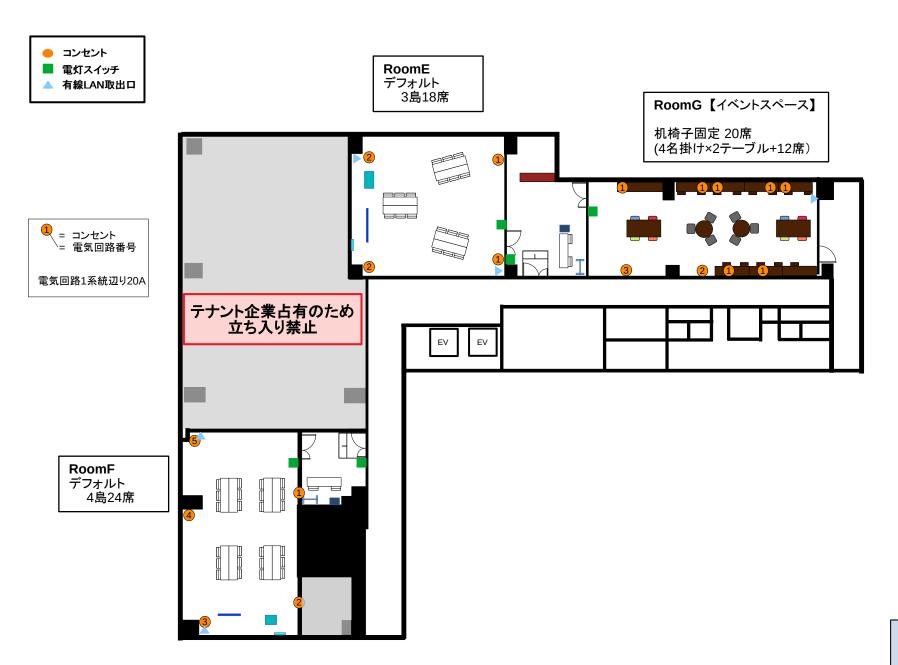
- ・ホワイトボード --
- ·演台 -·壁掛け時計 -
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





T字島型(横) レイアウト

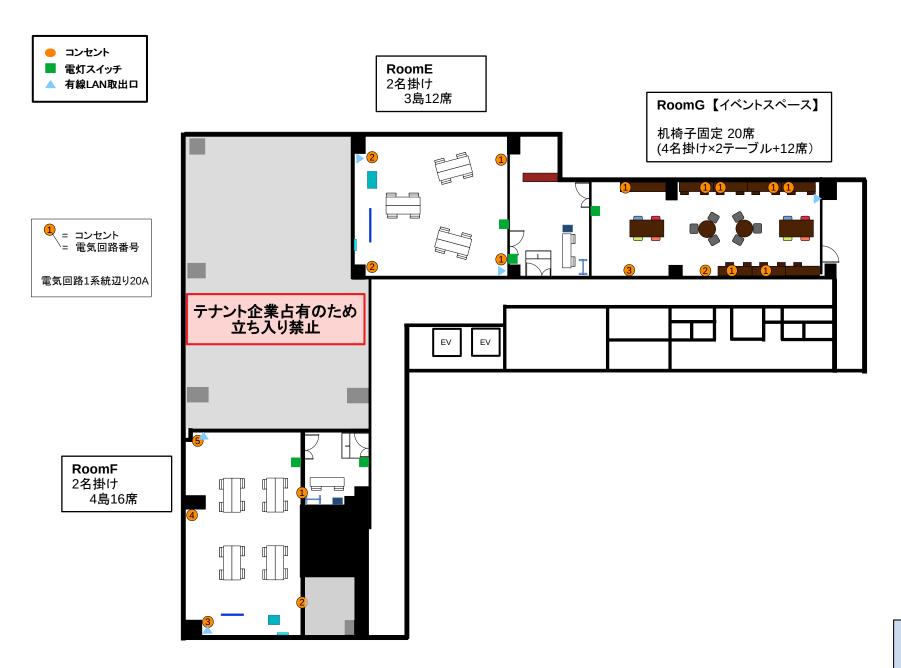- ・ホワイトボード --
- ·演台 -・ 選掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





T字島型(横) 2名掛け レイアウト

- ・ホワイトボード --
- ·演台 -・ 選掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本



RoomB デフォルト 3島18席 20A×2系統=40A

EV


1,800 mm

1,450 mm

mm

RoomA デフォルト 8島48席 20A×4系統=80A

2,500 mm

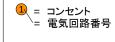


電気回路1系統辺り20A

RoomC デフォルト 9島54席 20A×4系統=80A

RoomD 対面デフォルト 3島18席 20A×2系統=40A

リロの会議室[コンフォート]

•水道橋•

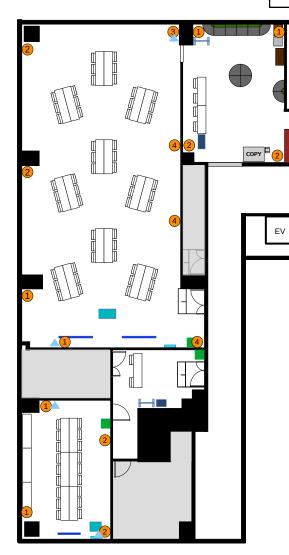

常設備品

- ・ホワイトボード --
- ·演台 -・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本


リロの会議室 コンフォート水道橋2F

I字島型(縦) レイアウト



RoomC デフォルト 9島36席 20A×4系統=80A

RoomD 対面デフォルト 3島12席 20A×2系統=40A

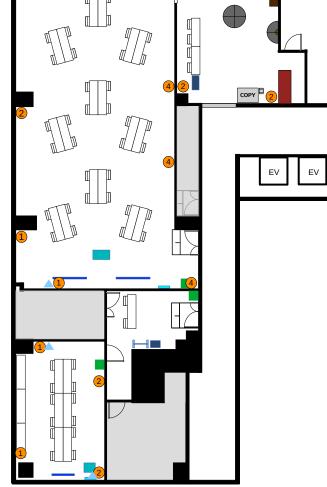

常設備品

・ホワイトボード --

RoomA

デフォルト

8島32席


20A×4系統=80A

- ·演台 = ·壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本



リロの会議室 コンフォート水道橋2F


I字島型(縦) 2名掛け レイアウト

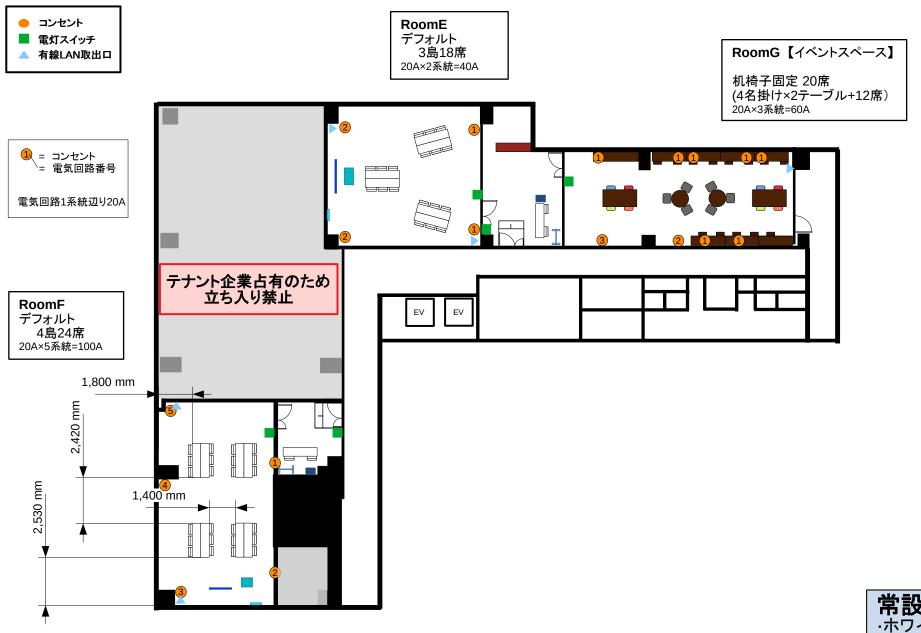



I字島型(縦) レイアウト

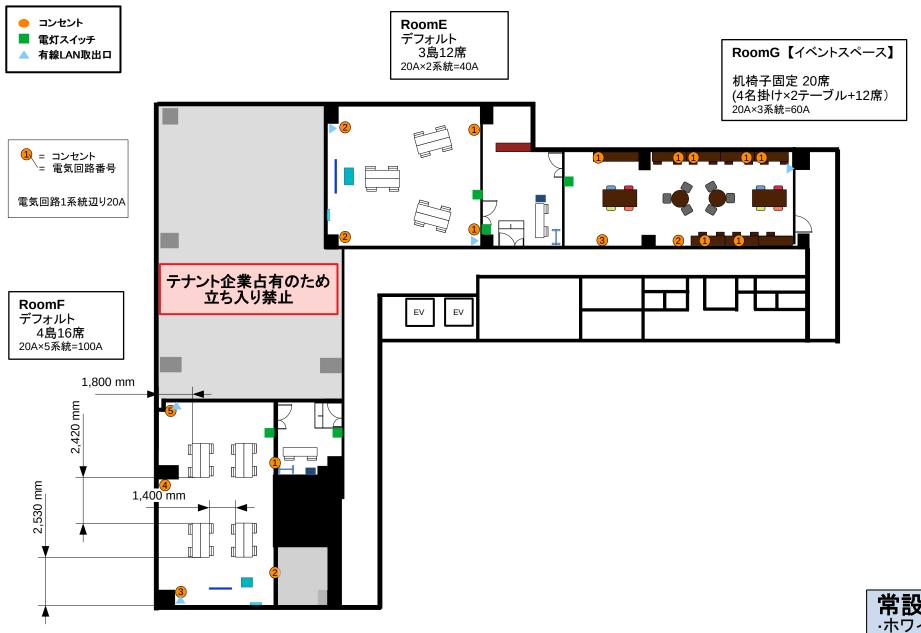- ・ホワイトボード —
- ·演台 -・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





I字島型(縦) 2名掛け レイアウト


- ・ホワイトボード —
- ·演台 -・壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





シアター(横) レイアウト

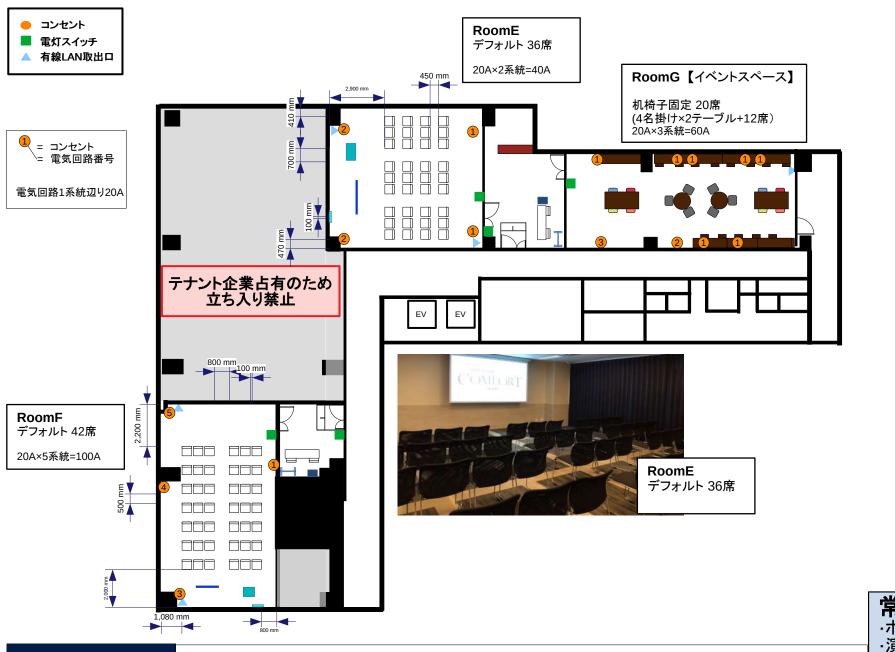- ・ホワイトボード --
- ·演台 = ·壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本




リロの会議室[コンフォート]

リロの会議室 コンフォート水道橋5F

シアター(横) レイアウト

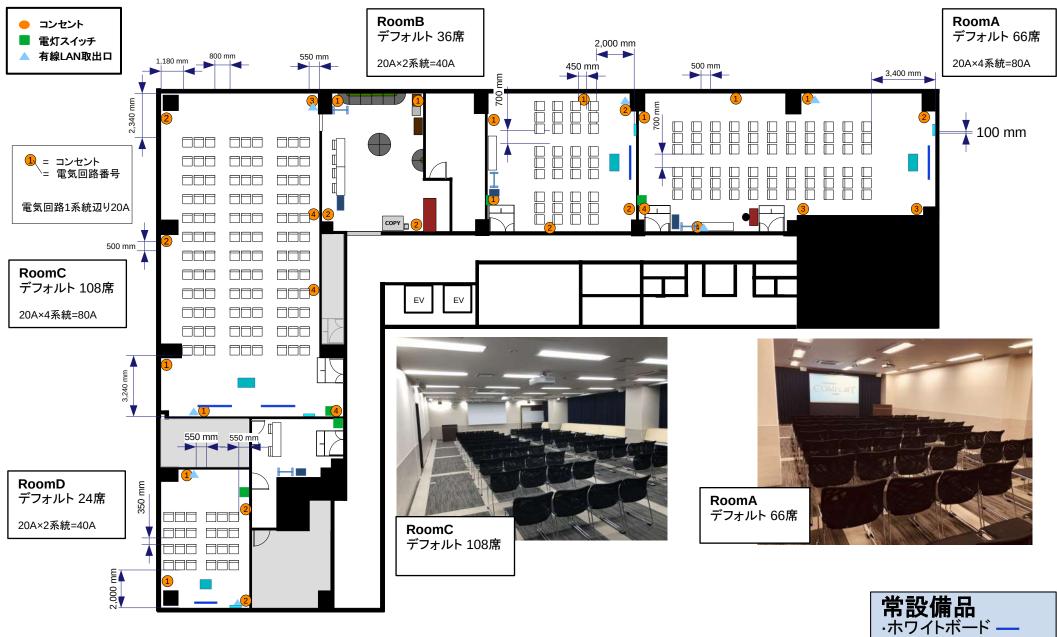
- ・ホワイトボード --
- ·演台 = ·壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本





シアター(縦) レイアウト

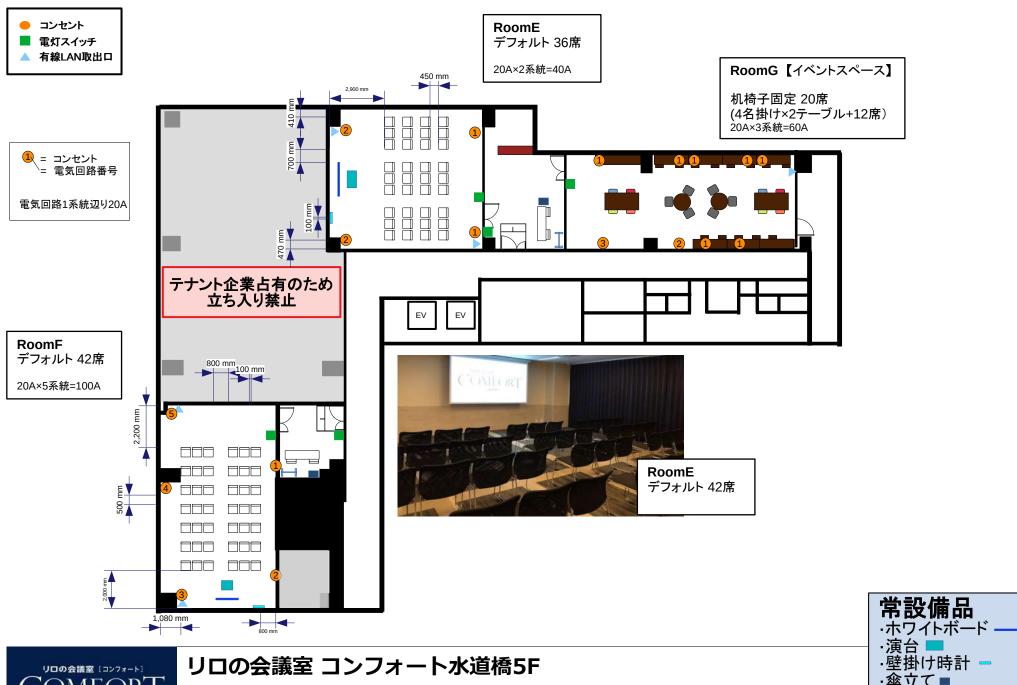- ·演台 💻
- ·壁掛け時計 -
- ・傘立て■
- ・ハンガーラック →
- ・延長コード1本



OMFORT ・水道橋・

シアター(縦) レイアウト

- ・傘立て■
- ・ハンガーラック ⊢
- ・延長コード1本