

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

会議室B+C 99.01㎡
スクール3名掛け54席
 ② = コンセント
 = 電気回路番号
 ⑧ ⑩ ②⑦
 電気回路1系統辺り20A
 20A×3系統=60A



会議室A 42.21㎡
スクール3名掛け18席
 ② = コンセント
 = 電気回路番号
 ②⑦
 電気回路1系統辺り20A
 20A×1系統=20A

会議室D 33.3㎡
デフォルト8席
 ② = コンセント
 = 電気回路番号
 ⑩ ⑫ ②⑧ ③①
 電気回路1系統辺り20A
 20A×4系統=80A

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

会議室B+C 99.01㎡
 スクール2名掛け36席
 ② = コンセント
 = 電気回路番号
 ⑧ ⑩ ②⑦
 電気回路1系統辺り20A
 20A×3系統=60A

会議室A 42.21㎡
 スクール2名掛け12席
 ② = コンセント
 = 電気回路番号
 ②⑦
 電気回路1系統辺り20A
 20A×1系統=20A



- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

会議室B+C 99.01㎡
T字島型3名掛54席
② = コンセント
= 電気回路番号
⑧ ⑩ ⑭
電気回路1系統辺り20A
20A×3系統=60A

会議室A 42.21㎡
T字島型3名掛け18席
② = コンセント
= 電気回路番号
⑭
電気回路1系統辺り20A
20A×1系統=20A



- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

会議室B+C 99.01㎡
T字島型2名掛36席
② = コンセント
= 電気回路番号
⑧ ⑩ ⑭
電気回路1系統辺り20A
20A×3系統=60A

会議室A 42.21㎡
T字島型2名掛け12席
② = コンセント
= 電気回路番号
⑭
電気回路1系統辺り20A
20A×1系統=20A



- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

会議室B+C 99.01㎡
 口の字3名掛け42席
 ② = コンセント
 = 電気回路番号
 ⑧ ⑩ ②⑦
 電気回路1系統辺り20A
 20A×3系統=60A

会議室A 42.21㎡
 口の字3名掛け18席
 ② = コンセント
 = 電気回路番号
 ②⑦
 電気回路1系統辺り20A
 20A×1系統=20A



- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

会議室B+C 99.01㎡
 口の字2名掛28席
 ● = コンセント
 = 電気回路番号
 ⑧ ⑩ ②⑦
 電気回路1系統辺り20A
 20A×3系統=60A

会議室A 42.21㎡
 口の字2名掛け12席
 ● = コンセント
 = 電気回路番号
 ②⑦
 電気回路1系統辺り20A
 20A×1系統=20A



- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

会議室B+C 99.01㎡
コの字3名掛36席
② = コンセント
= 電気回路番号
⑧ ⑩ ②⑦
電気回路1系統辺り20A
20A×3系統=60A



会議室A 42.21㎡
コの字3名掛け15席
② = コンセント
= 電気回路番号
②⑦
電気回路1系統辺り20A
20A×1系統=20A

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

会議室B+C 99.01㎡
コの字2名掛24席
② = コンセント
= 電気回路番号
⑧ ⑩ ⑭ ⑰
電気回路1系統辺り20A
20A×3系統=60A



会議室A 42.21㎡
コの字2名掛け10席
② = コンセント
= 電気回路番号
⑰
電気回路1系統辺り20A
20A×1系統=20A